АКАДЕМИЯ НАУК СССР

Do

М.А.БОНЧ-БРУЕВИЧ

С О Б РАНИЕ
Т РУДОВ





ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР москва — ленинград 1 9 5 6

КОМИССИЯ ПО ИЗДАНИЮ СОБРАНИЯ ТРУДОВ:

Член-корр. АН СССР А. А. Пистолькорс (председатель), член-корр. АН СССР В.П. Вологдин, проф. А. М. Кугушев, проф. Н. А. Никитин, проф. Б. А. Остроумов, проф. П. А. Остряков, доцент А. М. Бонч-Бруевич (ученый секретарь)

Ответственный редактор проф. *Н. А. Никитин*

СОДЕРЖАНИЕ	CO	ДΕ	РЖ	AH	ИЕ
------------	----	----	----	----	----

		Стр.
Пре	едисловие	3
M ı	ихаил Александрович Бонч-Бруевич. Очерк жизни и дея- тельности. (Член-корр. АН СССР А. А. Пистолькорс.)	5
C		_
Cm	исок печатных работ М. А. Бонч-Бруевича	34
I.	Научные и научно-популярные статьи	37
	Об условиях различного действия света на искру и о способе регулировки искры О влиянии ультрафиолетового света и формы электродов на пробиваемость	39
2.	искрового промежутка в газах	53
3	Применение катодных реле в радиотелеграфном приеме	85
	Роль омического сопротивления в цепи сетки катодного реле	105
5	Катодный выпрямитель с пустотой для 15 000 в	112
6	Усилительная лампочка Нижегородской лаборатории (тип ПРІ)	123
7	Устописленняя лампочка тижегородской ласоратории (тип ттет)	
	Катодный прерыватель Тверской радиостанции	
	Основания технического расчета пустотных катодных реле малой мощности	
	Метод измерения максимальных амплитуд напряжения в электрических цепях	
	Катодные реле большой мощности	
11.	Телефонирование без проводов	164
12.	<u>Қ</u> атодные реле для передатчиков	171
13.	К теории триода	175
14.	Письмо в редакцию	179
15.	Новая схема радиотелефонного модулятора	181
16.	Ламповыи передатчик Московской радиотелефонной станции	184
17.	Мощные лампы с внешним медным анодом	192
18.	Химическое обезгаживание электродов и некоторые явления в катодных лам-	
	пах со щелочными металлами	195
19.	Короткие волны и направленные антенны	197
	Излучение сложных прямоугольных антенн с идентичными вибраторами	209
	Сеточные и анодные паразитные колебания в цепях катодных ламп	229
	К истории радиовещания в СССР	241
23	Отрицательное сопротивление	247
24	Катодные лампы и короткие радиоволны	258
25	Современные направленные антенны	267
20.	Опыты с направленной передачей на длинных волнах	273
		278
21.	Направленные антенны	
	Перспективы ультракоротких волн	299
2 9.		303
30.	Коротковолновая связь на близких расстояниях	308
	Радиотелефонирование при помощи раздельного излучения несущей волны и	
	боковых частот	312
32.	Поглощение электромагнитной энергии в ионизированном газе во время уста-	
	навливающегося режима	322
33.	Очередные задачи научно-исследовательской работы в области распростране-	
	ния волн	336
34.	Второй Международный Полярный год	341
	Вопросы развития радиовещания во второй пятилетке	350
00.	Tourboar barrens barrens as probon ministre.	000

37. Измерения электрического состояния верхней стратосферы в полярном районе	357 361 376
II. Выдержки из рукописи «Основы радиотехники»	389
1. Выдержки из главы IV первой части	391
Простейшие системы, состоящие из нескольких контуров	
§ 2. Физическая картина явлений в двухконтурной системе и объяснение свойства двувольчетости	391
	39 5 39 6
2. Выдержки из главы II второй части	403
Двухполюсники с отрицательным сопротивлением	
Обозначения	403
 Статическая характеристика двухполюсника с отрицательным актив- ным сопротивлением. 	104
§ 2. Устойчивые и неустойчивые области характеристики и два рода отрицательного сопротивления	105
 \$ 4. Двухполюсник с отрицательным сопротивлением и активной нагрузкой \$ 5. Аналитическое выражение характеристик нелинейных систем \$ 6. Аналитическое выражение отрицательного сопротивления \$ 7. Сопротивление в случае характеристики, выраженной полиномом 	410 413 416 421 423
 9. Аналитическое выражение сопротивления электронной лампы. 10. Графический метод исследования зависимости сопротивления от 	425 428 430
§ 11. Графическое определение сопротивления по динамической характе- ристике	433
§ 12. Комплексное сопротивление при замкнутой и петлеобразной характе-	436
3. Выдержки из главы III второй части	146
Генератор колебаний с одной степенью свободы	
Обозначения	446
 \$ 1. Контур, возбуждаемый отрицательным сопротивлением \$ 2. Мощность и отдача при различных формах характеристик двухпо- 	447
люсника 3. Идеальная трехэлектродная лампа как генератор 4. Замечание о реальных лампах 5. Ламповый генератор при изменяющейся амплитуде 5. Схема лампового генератора 5. «Мягкий», «жесткий» и «недовозбужденный» режимы генератора 8. Регулировка нагрузки контура 9. Действие внешней э. д. с. на регенерированный контур \$ 10. Действие внешней э. д. с. на генератор и явление захватывания \$ 11. Устанавливающийся режим в колебательном контуре с отрицательным сопротивлением	448 456 462 464 468 470 472 476 480
§ 16. Релаксационные колебания в цепи, состоящей из сопротивления и	487

	§ 17. § 18.	Примеры релаксационных генераторов	
	§ 19.	торе с отрицательным сопротивлением	492 494
4.	Выдерж	кки из главы IV второй части	498
		Генераторы с двумя степенями свободы	
	§ 1. § 2.	Общие замечания	498
		ми свободы	499 503
5.	Выдерж	ски из главы VI второй части	505
		Модуляция и детектирование	
	§ 5.	Графическое объяснение модуляции	505
Ш	. Авторс	ские свидетельства	509